

Dugga i ELTEKNIK för E3, EEK 140

Datum:	fredag, den 25 november 2016
Tid	8.00 – 10.00
Poäng:	max 6 poäng
Resultat:	senast 7 december 2016
Granskning:	Se resultatlista
Hjälpmedel:	Typgodkänd räknare, räknetabeller (Standard Mathematical Tables, Tefyma, Elfyma, Beta) samt Physics Handbook.
Lärare:	Thomas Hammarström

OBS! För att få full poäng på uppgifterna krävs att använda storheter definieras. Beräkningar
skall motiveras så att beräkningsgången framgår. Fråga om något är oklart!

1. En belastning bestående av tre lika impedanser $Z_1 = (15 + j9) \Omega$ kopplade i Y ansluts till en trefasgenerator (Y-kopplad) som i tomgång lämnar en spänning 400 V. Dess inre impedans är: $Z_i = (0,5 + j3) \Omega/\text{fas}$. Parallelt med belastningen ansluts nu ett kondensatorbatteri bestående av tre lika kondensatorer med reaktansen $X_c = 100 \Omega$. Kondensatorerna är deltakopplade.
 - a) Bestäm fasström och generatorns klämspänning innan kondensatorbatteriet kopplas in. (2p)
 - b) Bestäm fasström och generatorns klämspänning efter inkopplingen av kondensatorbatteriet. (2)
 - c) Med hur stor skenbar effekt (uttryckt i komplex form) belastas generatorn med? (2p)


①

Trefasgev.: $U_0 = 400 \text{ V}$; $Z_i = (0,5 + j3) \Omega/\text{fas}$; Y-kopplad

Belastning: $Z_1 = (15 + j9) \Omega/\text{fas}$; Y-kopplad

a) $U_k = ?$ (klämspänning); $I = ?$

Ekv. Y-fas:

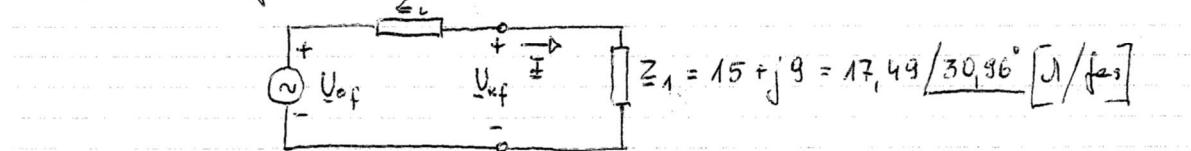

$$I = \frac{U_{0f}}{Z_i + Z_1} = \frac{400 \angle 0^\circ}{15,5 + j12} = \frac{230,94 \angle 0^\circ}{19,6 \angle 37,75^\circ} = 11,78 \angle -37,75^\circ \text{ A}$$


$$U_{kf} = Z_1 I = 17,49 \angle 30,96^\circ \cdot 11,78 \angle -37,75^\circ = 206,03 \angle -6,79^\circ \text{ V}$$

$$U_k = \sqrt{3} U_{kf} = 356,85 \text{ V}$$

$$\text{b)} X_c = 100 \Omega - \Delta\text{-kopplade} \Rightarrow X_{cy} = \frac{100}{3} = 33,3 \Omega/\text{fas}$$

$$I' = ? \quad j \cdot U_k^2 / j \cdot S = ?$$

Ekv. Y-fas

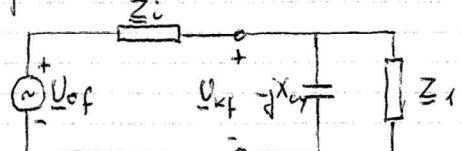

$$Z_{ekv} = -jX_{cy} \parallel Z_1 \Rightarrow Z_{ekv} = 20,4 \angle -0,73^\circ = (20,4 - j0,26) \Omega/\text{fas}$$

$$I' = \frac{230,94 \angle 0^\circ}{20,4 + j0,26} = \frac{230,94 \angle 0^\circ}{21,08 \angle 7,47^\circ} = 10,96 \angle -7,47^\circ \text{ A}$$

$$U_{kf}' = Z_{ekv} \cdot I' = 20,4 \angle -0,73^\circ \cdot 10,96 \angle -7,47^\circ = 223,58 \angle -8,2^\circ \text{ V}$$

$$U_k' = \sqrt{3} U_{kf}' = 387,26 \text{ V}$$

$$S = 3 \cdot U_{kf}' \cdot (I')^* = 3 \cdot 223,58 \angle -8,2^\circ \cdot 10,96 \angle 7,47^\circ = 7351,31 \angle -0,73^\circ =$$

$$= 7350,71 - j93,66 = P - jQ$$